

MOSFET-транзисторы

MOSFET-транзистор, определение и типы

<u>Особенности MOSFET-транзисторов. Реверсный диод в составе</u> <u>MOSFET-транзистора</u>

Применение MOSFET-транзисторов

Основные параметры MOSFET-транзистора

Паразитные емкости MOSFET-транзистора

Параллельное включение MOSFET-транзисторов

MOSFET-транзистор, определение и типы

МОSFET-транзисторы — полевые транзисторы с изолированным затвором. Расшифровка аббревиатуры - Metal-Oxide-Semiconductor (металл — окисел — полупроводник) и Field-Effect-Transistors (транзистор, управляемый электрическим полем) Вообще класс полевых транзисторов включает полупроводниковые приборы, управляемые внутренним полем. Внутреннее поле создается напряжением, поэтому полевые транзисторы, в отличие от биполярных транзисторов управляются напряжением! Именно это свойство обеспечивает широкое применение полевых транзисторов.

Ключевыми преимуществами MOSFET-транзисторов являются:

- малая энергия на переключение транзисторы (фактически нужно только перезарядить емкость затвора);
- высокая скорость переключения;
- во включённом состоянии представляет собой омическое сопротивление.


MOSFET-транзисторы как и биполярные транзисторы имеют две основных типа структуры: n-канальные и p-канальные.

Не вдаваясь во внутренние подробности строения MOSFET транзисторов укажем основные отличия в принципе управления:

- n-канальный MOSFET-транзистор открывается положительной полярностью напряжения затвор-исток, и в открытом состоянии пропускает ток от стока к истоку;

- р-канальный MOSFET-транзистор открывается отрицательной полярностью напряжения затвор-исток, и в открытом состоянии пропускает ток от истока к стоку. По той же причине, что и в биполярных транзисторах, n-канальные MOSFET-транзисторы шустрее p-канальных MOSFET-транзисторов.

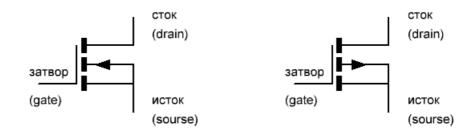Условные обозначения транзисторов n-канального и p-канального MOSFETтранзисторов представлены на рисунке MOSFET.1.



n-канальный MOSFET

р-канальный MOSFET

Рисунок MOSFET.1 - Условные обозначения MOSFET транзисторов

<u>Особенности MOSFET-транзисторов. Реверсный диод в составе MOSFET-транзистора</u>

MOSFET-транзистор в открытом состоянии фактически представляет собой сопротивление. То есть падение напряжения на транзисторе зависит только от его тока. Это очень важное отличие от биполярного транзистора и IGBT-транзистора, всегда имеющих некоторое падение напряжение в открытом состоянии.

В закрытом состоянии сопротивление MOSFET-транзистора составляет десяткисотни MOм. В открытом — от единиц Ом до единиц миллиОм. Впрочем, сопротивление MOSFET-транзистора в открытом состоянии непостоянно — оно несколько увеличивается с ростом тока. Как правило, не более чем 20-25% при изменении тока от минимального значения до максимального.

Необходимо отметить, что из-за особенностей внутренней структуры MOSFETтранзистор имеет в своем составе паразитный обратный диод, включенный параллельно стоку-истоку, который иногда приводят в условном обозначении транзистора (рисунок MOSFET.2). Если быть до конца точным, то паразитный диод является следствием паразитного транзистора присутствующего в конструкции MOSFET-транзистора. При изготовлении база транзистора электрически соединяется с истоком и коллекторный переход выполняет роль обратного диода.

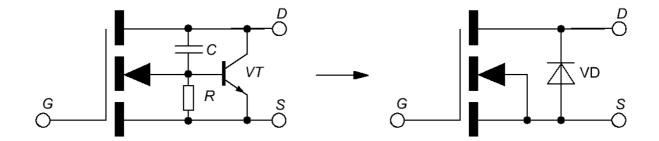


Рисунок MOSFET.2 - Эквивалентные схемы внутренней структуры MOSFET-транзистора

Падение напряжения на обратном диоде составляет 0,6-0,8 В, что меньше падения напряжения на обычном кремниевом p-n диоде (рисунок MOSFET.3). Именно по этой причине параллельное включение внешних обратных диодов бессмысленно. Ложку дегтя еще добавляет и то, что этот диод достаточно медленный, то есть достаточно долго (порядка 0,3-1 мкс) переходит в непроводящее состояние при смене полярности тока. Существуют схемотехнические способы обойти этот диод например путем последовательного включения в цепь стока диода Шоттки и «обходного» быстродействующего диода включаемого параллельно цепи транзистора и диода.

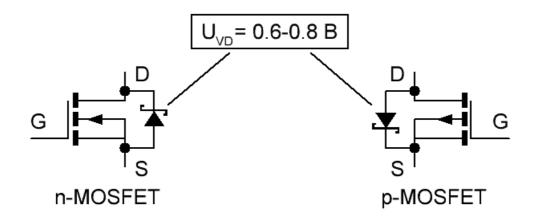


Рисунок MOSFET.3 - Реверсный диод в составе MOSFET-транзистора

Достаточно подробно про внутреннюю структуру MOSFET-транзисторов изложено в [Энциклопедия устройств на полевых транзисторах. Дьяконов В.П., Максимчк А.А., Ремиев А.М., Смердов В.Ю. СОЛОН-Р. 2002. 512 с.].

Применение MOSFET-транзисторов

Области использования MOSFET-транзисторов:

- в импульсных преобразователях и стабилизаторах;
- в генераторных устройствах;
- в усилительных каскадах (особенно в звуковых Ні-Fi усилителях);
- в твердотельных реле;
- в качестве элемента логических схем.

Основные преимущества MOSFET-транзисторов проявляются при их использовании в качестве ключевых элементов.

При всех преимуществах MOSFET-транзисторы достаточно «нежные» существа: боятся статического электричества, разрушаются при перегреве свыше 150 °C. Из этого следует то, что полевые транзисторы более критичны к перегреву при пайке по сравнению с биполярными, а также то, что с ними целесообразно работать при условии защиты от статического электричества.

Основные параметры MOSFET-транзистора

Ниже перечислены основные параметры MOSFET-транзистора данные на которые приводятся в справочных листках - datasheet-ax:

- 1. Максимальное напряжение сток-исток (Drain-Source Voltage) V_{DS} максимально допустимое напряжение между стоком и истоком транзистора.
- 2. Сопротивление сток-исток R_{DS} сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии. При заданном напряжении затвор-исток. И токе стока.
- 3. Максимальное напряжение затвор-исток (Gate-Source Voltage) V_{GS} максимальное управляющее напряжение затвор-исток. При превышении этого напряжения возможен пробой затворного диэлектрика и выход транзистора из строя.
- 4. Максимальный ток стока в непрерывном режиме (Continuous Drain Current) I_D максимальная величина постоянно протекающего тока стока в непрерывном режиме. Зависит от температуры корпуса транзистора и условий теплоотвода.
- 5. Максимальный импульсный ток стока (Pulsed Drain Current) I_{DM} максимальная величина импульсного тока стока. Зависит от коэффициента заполнения, условий теплоотвода. Принципиально ограничивается энергией рассеивания кристалла.
- 6. Энергия рассеивания кристалла (Single Pulse Avalanche Energy) E_{AS} максимальная энергия, которая может быть рассеяна на кристалле транзистора без его разрушения.
- 7. Максимальная рассеиваемая мощность (Maximum Power Dissipation) P_D максимальная тепловая мощность, которая может быть отведена от корпуса транзистора (при заданной температуре корпуса транзистора).
- 8. Диапазон рабочих температур диапазон температур, в пределах которого допускается эксплуатация транзистора.
- 8. Тепловое сопротивление транзистор-воздух R_{thIA} (Maximum Junction-to-Ambient)
- максимальное тепловое сопротивление транзистор-воздух (при условии свободного конвективного теплообмена).
- 9. Тепловое сопротивление корпус транзистора теплоотвод (Case-to-Sink, Flat, Greased Surface) R_{thCS} максимальное тепловое сопротивление перехода корпус транзистора теплоотвод. При условии плоской блестящей поверхности теплоотвода.
- 10. Тепловое сопротивление корпус транзистора (Maximum Junction-to-Case (Drain) R_{thJC} максимальное тепловое сопротивление кристалл корпус транзистора.

- 11. Пороговое напряжение затвор-исток (Gate-Source Threshold Voltage) $V_{GS(th)}$ пороговое напряжение затвор-исток, при котором начинается переход транзистора в проводящее состояние.
- 12. Ток утечки стока (Zero Gate Voltage Drain Current) I_{DSS} ток стока выключенного транзистора (при нулевом напряжении затвор-исток). Значительно зависит от температуры.
- 13. Ток утечки затвора (Gate-Source Leakage) I_{GSS} ток через затвор при некотором (как правило максимальном) напряжении затвор-исток.
- 14. Входная емкость (Input Capacitance) C_{iss} суммарная емкость затвор-исток и емкость затвор-сток (при некотором напряжении сток-исток).
- 15. Выходная емкость (Output Capacitance) C_{oss} суммарная емкость затвор-сток и емкость сток-исток.
- 16. Проходная емкость (Reverse Transfer Capacitance) С_{rss} емкость затвор-сток.
- 17. Общий заряд затвора (Total Gate Charge) $Q_{\rm g}$ суммарный заряд затвора, необходимый для перевода транзистора в проводящее состояние.
- 18. Заряд затвор-исток (Gate-Source Charge) Q_{gs} заряд емкости затвор-исток.
- 20. Заряд затвор-сток (Gate-Drain Charge) $Q_{\rm gd}$ заряд емкости затвор-сток.
- 21. Время задержки включения (Turn-On Delay Time) $t_{d(on)}$ время за которое транзистор накапливает заряд до напряжения на затворе, при котором транзистор начинает открываться.
- 22. Время роста тока через транзистор (Rise Time) время, за которое происходит нарастание тока стока транзистора от 10% до 90%.
- 23. Время задержки выключения (Turn-Off Delay Time) $t_{d(off)}$ время за которое заряд затвора становится меньшим заряда включения, и транзистор начинает закрываться.
- 24. Время спада тока через транзистор (Fall Time) время, за которое происходит спад тока стока транзистора от 10% до 90%.
- 25. Индуктивность вывода стока (Internal Drain Inductance) $L_{\rm D}$ паразитная индуктивность вывода стока транзистора.
- 26. Индуктивность вывода истока (Internal Source Inductance) L_S паразитная индуктивность вывода истока транзистора.
- 27. Постоянный прямой ток через обратный диод (Continuous Source-Drain Diode Current) I_S максимальное значение постоянно протекающего прямого тока через паразитный p-n диод.
- 28. Импульсный ток через обратный диод (Pulsed Diode Forward Current) I_{SM} максимальное значение постоянно протекающего прямого тока через паразитный p-n диод.
- 29. Падение напряжения на диоде (Body Diode Voltage) V_{SD} прямое падение напряжения на диоде. При заданных температуре и токе истока.
- 30. Время восстановления паразитного диода (Body Diode Reverse Recovery Time) t_{rr} время восстановления обратной проводимости паразитного диода.

- 31. Заряд восстановления паразитного диода (Body Diode Reverse Recovery Charge) Q_{rr} заряд необходимый для восстановления обратной проводимости паразитного диода.
- 32. Время включения паразитного диода (Forward Turn-On Time) t_{on} время перехода диода в проводящее состояние. Обычно составляет пренебрежимо малую величину.
- 33. Паразитное сопротивление затвора (Gate resistance) $R_{\rm G}$ паразитное последовательное сопротивление затвора. Именно оно ограничивает скорость переключения при управляющем драйвере с большим выходным током.

Паразитные емкости MOSFET-транзистора

На рисунке MOSFET.4 представлены паразитные емкости MOSFET-транзистора. Их всего три — емкость «затвор-исток», «затвор—сток», «сток-исток». И три их производные — входная емкость (Input Capacitance), проходная емкость (Reverse Transfer Capacitance), выходная емкость (Output Capacitance).

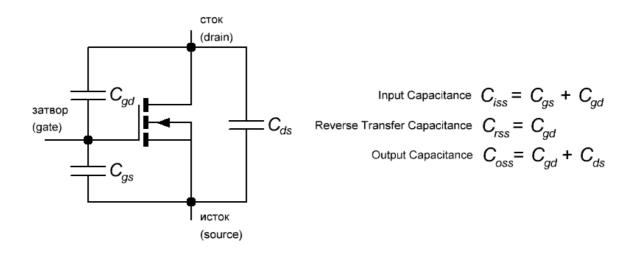


Рисунок MOSFET.4- Паразитные емкости MOSFET-транзистора

Инерционность MOSFET-транзистора, определяющая времена включения и выключения лимитируется, прежде всего, паразитными емкостями транзистора.

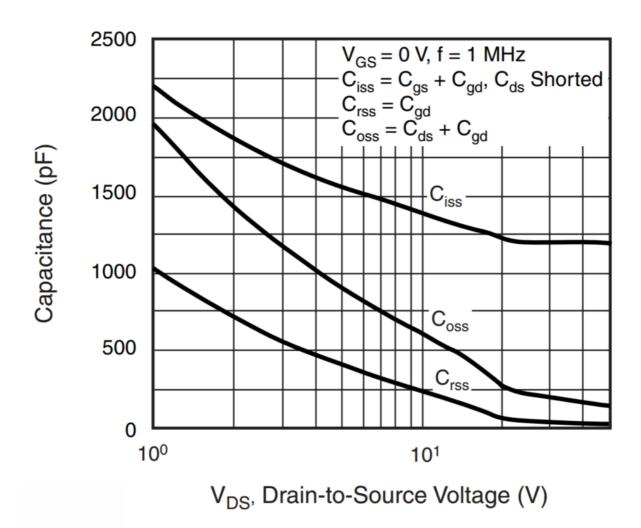


Рисунок MOSFET.5 — Зависимости паразитных емкостей MOSFET-транзистора от напряжения сток-исток (drain-source). На примере транзистора IRF740 по данным datasheet № 91054 VishaySiliconix

В реальности паразитные емкости не являются постоянными величинами: их величина сильно зависит от напряжения между их «обкладками»: при малых значениях напряжения сток-исток ёмкости имеют значительную величину (например, на порядок превышающие численные значения, указанные в справочных листках) которые быстро уменьшается с ростом напряжения сток-исток (рисунок MOSFET.5). Поэтому все справочные значения емкости справедливы при определенном значении напряжения сток-исток.

Для мощных MOSFET-транзисторов на динамику включения-выключения влияет и паразитное сопротивление затвора.

Детально влияние емкостей на процесс коммутации MOSFET транзистора и проявление так называемого эффекта Миллера представлено в разделе «Управление MOSFET и IGBT транзисторами. Схемотехнические решения. Расчет».

Параллельное включение MOSFET-транзисторов

По причине того, что во включенном состоянии MOSFET-транзистор фактически представляет собой сопротивление, MOSFET-транзисторы легко объединяются параллельно. При этом пропорционально увеличиваются токовые и мощностные характеристики.

Для подавления возможных паразитных осцилляций целесообразно развязывать управляющие затворы через затворные резисторы (рисунок MOSFET.6).

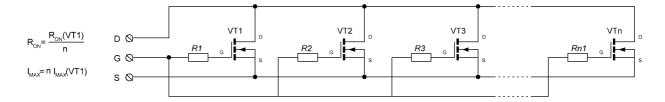


Рисунок MOSFET.6 - Параллельное соединение MOSFET-транзисторов

Справочник

Практические конструкции

Технологии

О сайте

Контакты